
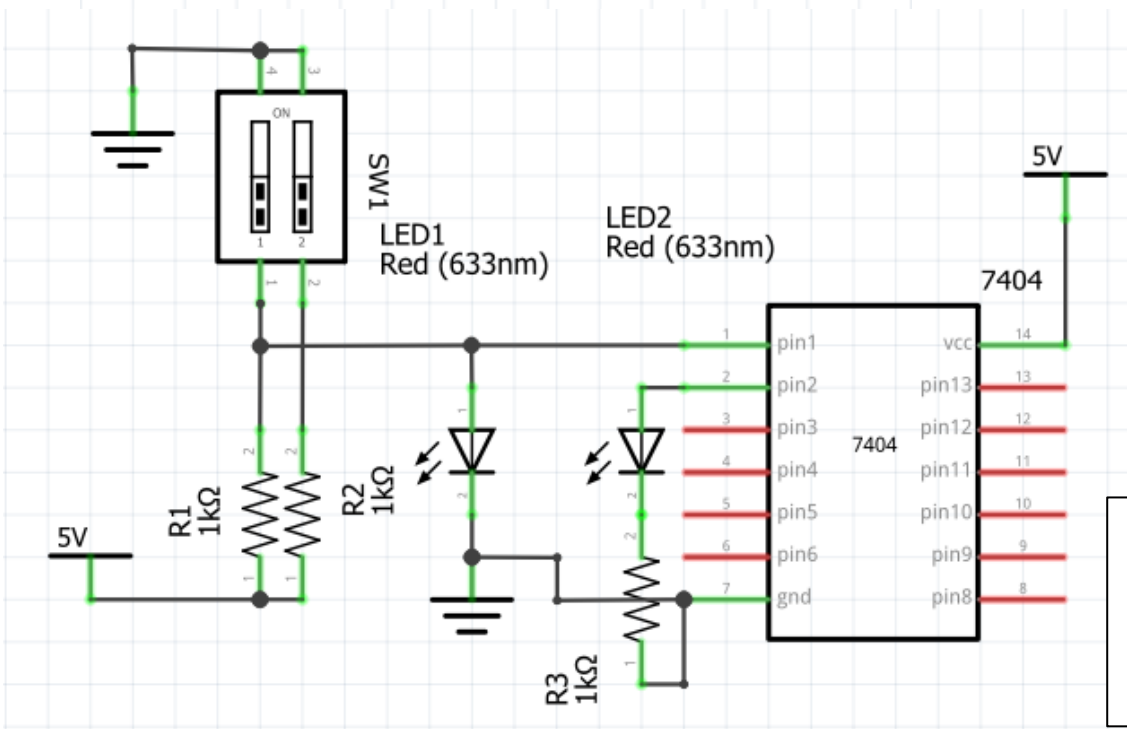



Circuito con
dipswitch

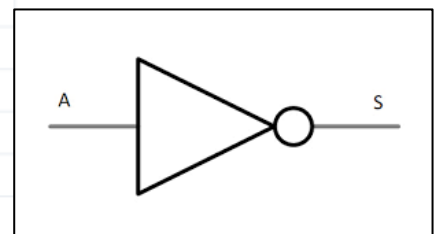


Circuito
con 7404
(NOT)



A	S
0	1
1	0

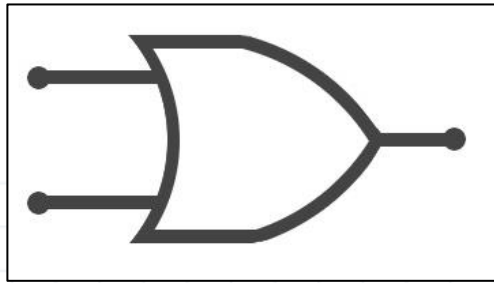


Circuito con 7432 (OR)

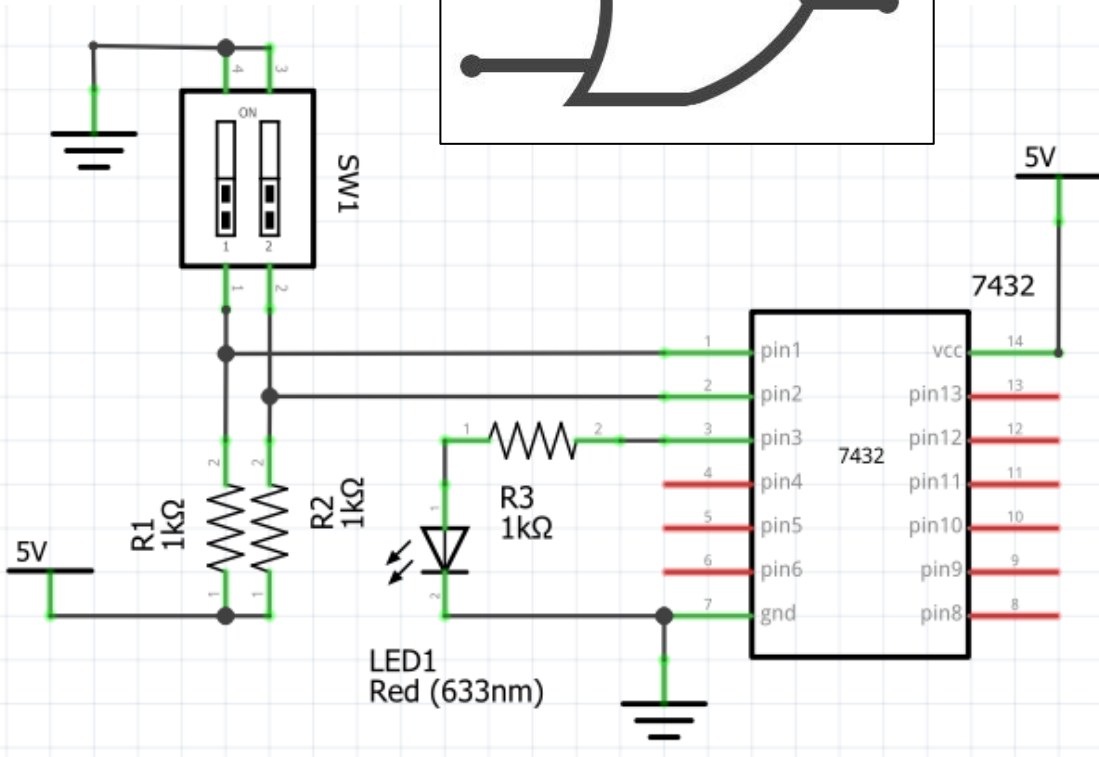


A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1




Circuito con 7402 (NOR)

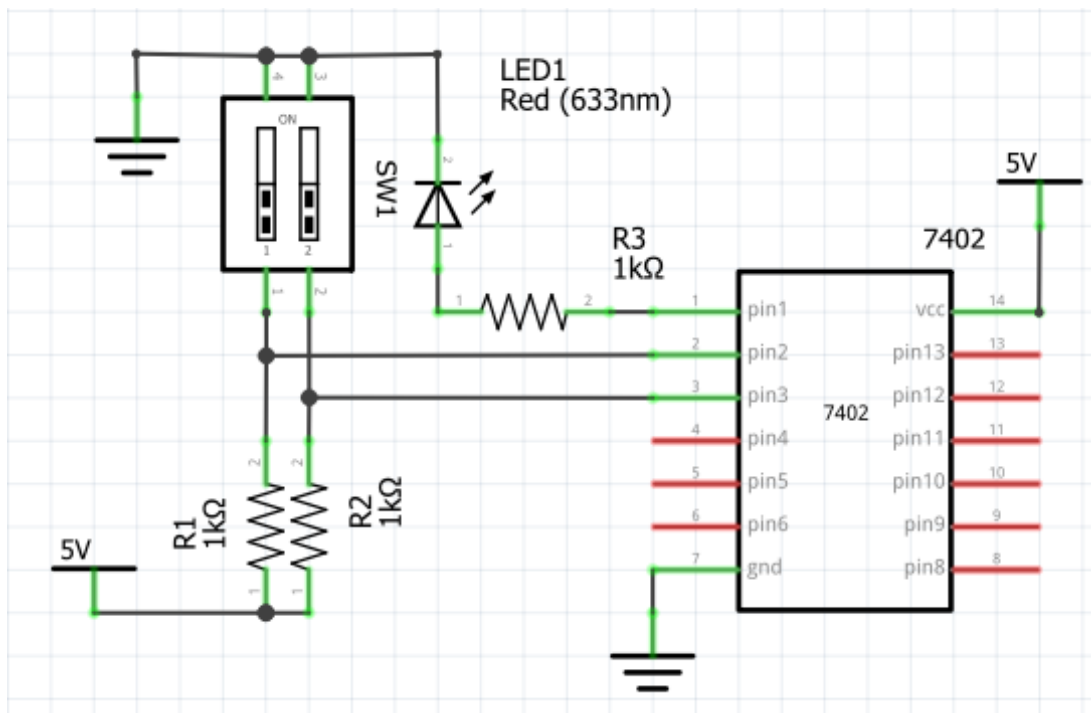


A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

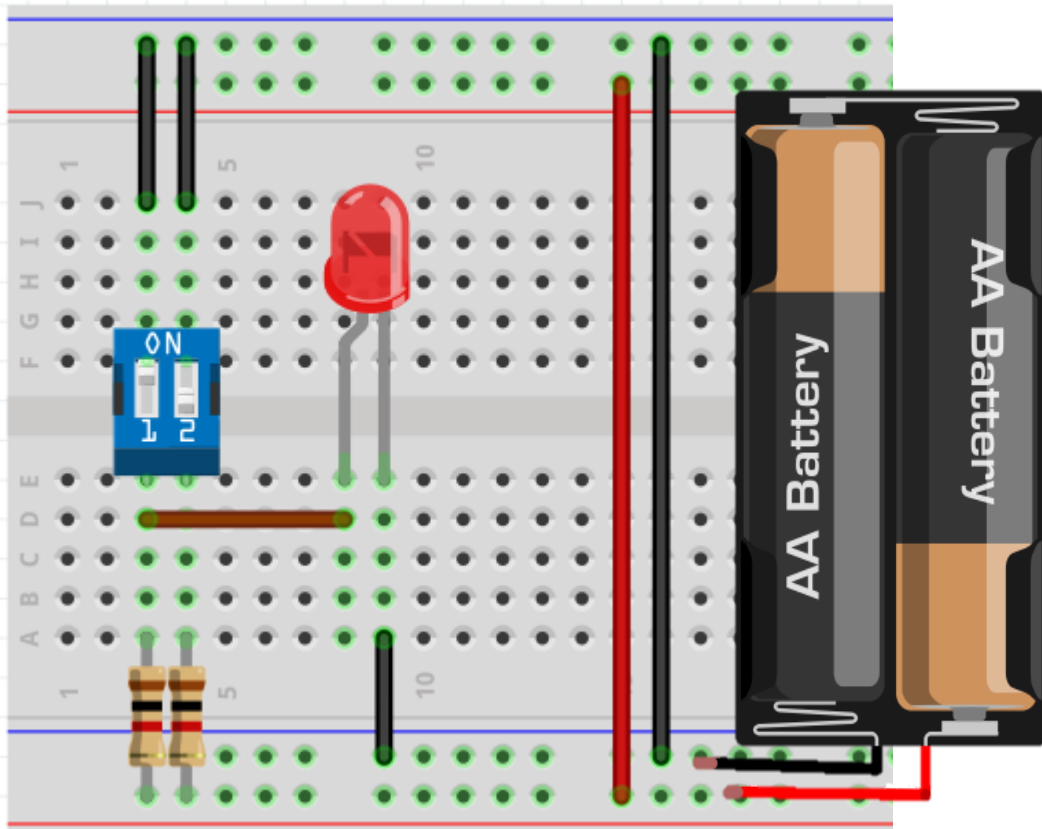


Circuito
con
dipswitch

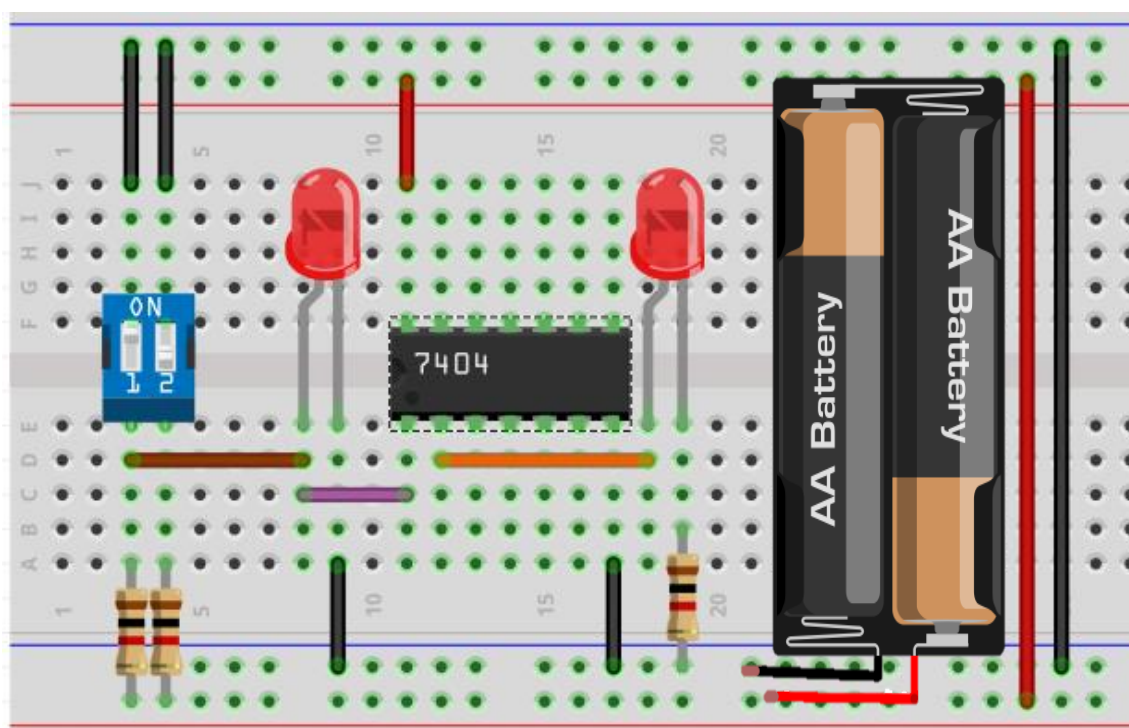

Circuito
con 7404
(NOT)

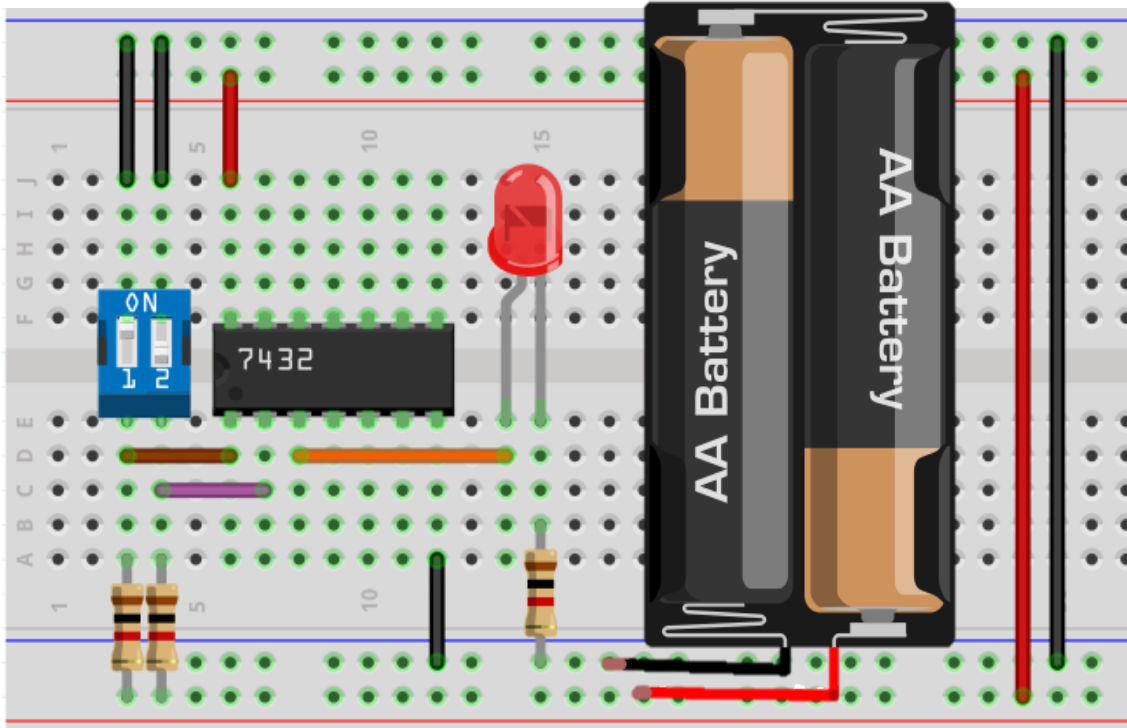

Circuito
con 7432
(OR)

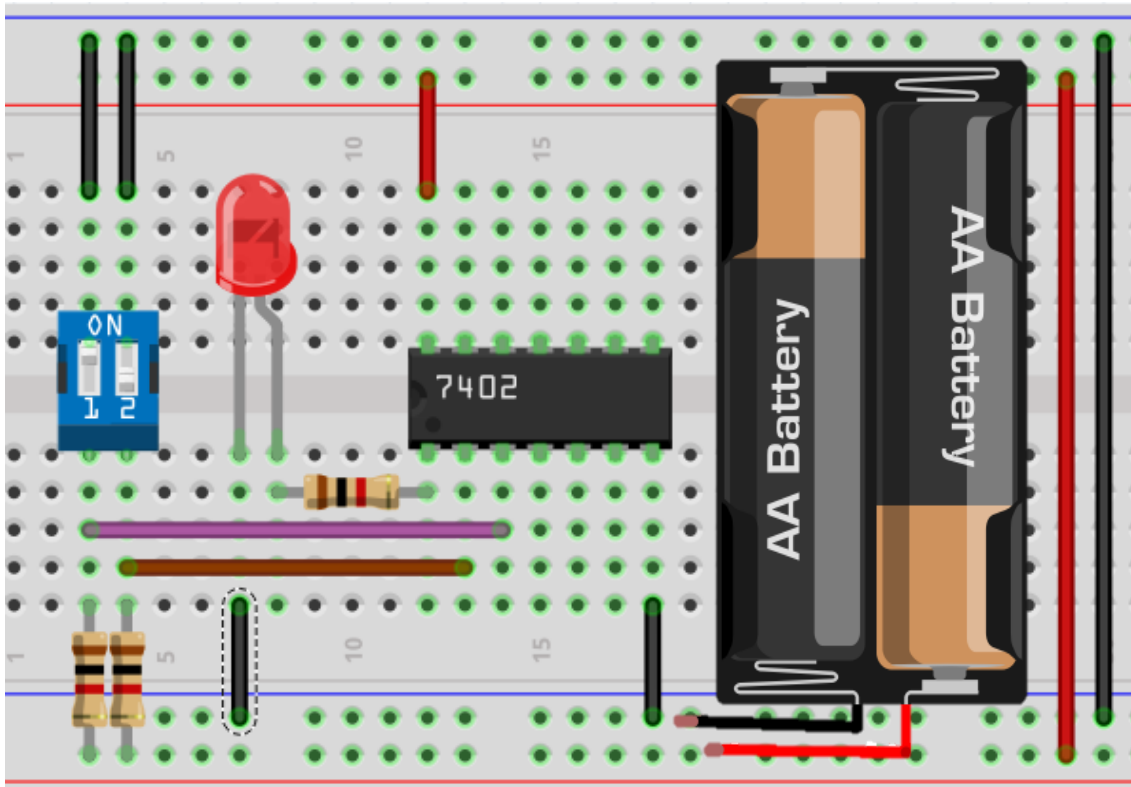

Circuito
con 7402
(NOR)