
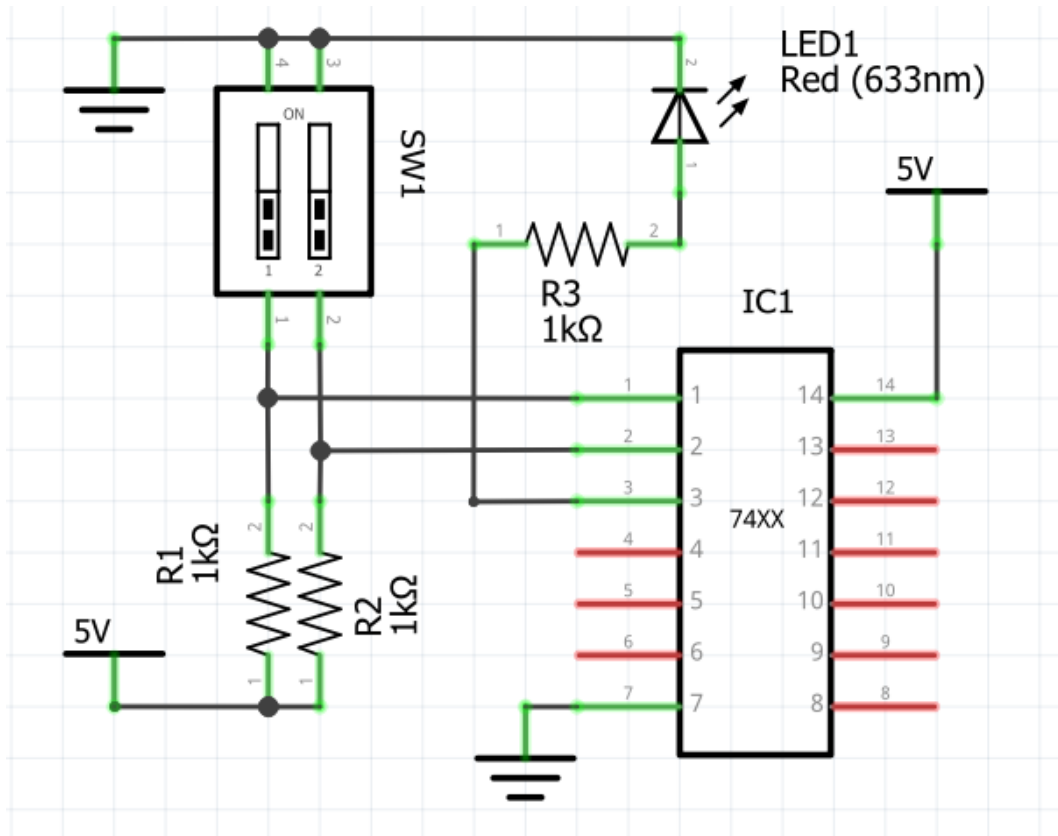


Circuito con 7408 (AND)

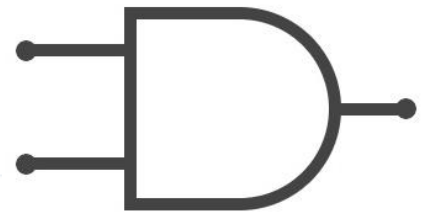


A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Circuito con 7400 (NAND)




A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Circuito con 7486 (XOR)

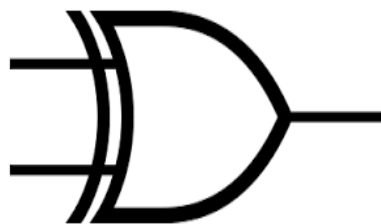

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Circuito con 74266 (XNOR)

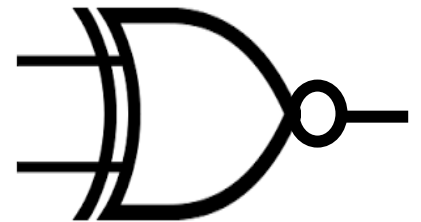

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Circuito con 74XX

